

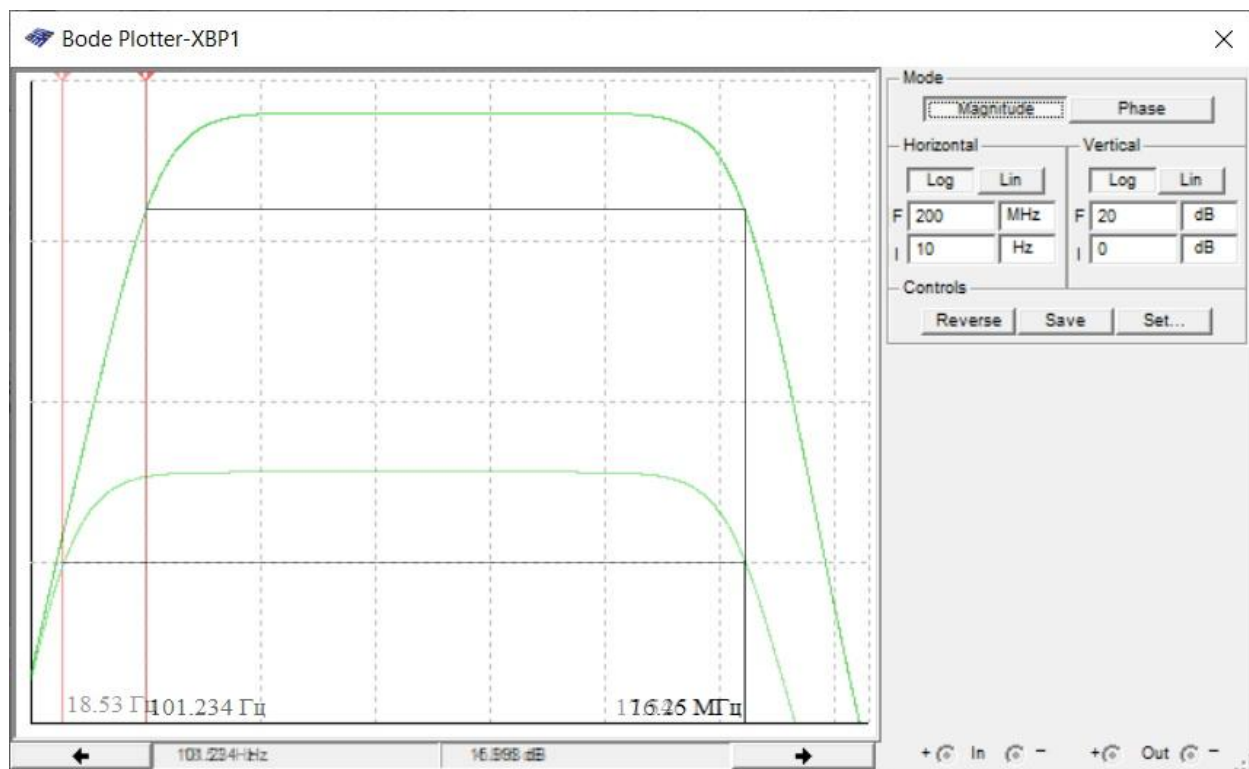


Рисунок 10 Изменение ЛАЧХ при замкнутом и разомкнутом ключе J1